

第二讲 串口接收模块设计及仿真验证

最近更新日期：2016/10/29

相信大家看完第一讲的内容之后，想必对咱们这套教程中的这个 SDRAM 控制器的设计方法还会是有那么一丁点兴趣的 o((≧▽≦)o)。


这一讲内容和第三讲内容，主要都是给大家介绍这个项目中有关于串口的内容，而本讲内容主要是讲解串口的接收模块，在这一讲中我们需要完成串口接收模块的所有工作，下一讲则是讲解串口的发送。

本讲主要内容如下：

 - 1) RS-232 协议介绍；
- 2) 串口接收模块时序设计；
- 3) 串口接收模块代码编写；
- 4) 串口接收模块仿真验证。

一、RS-232 协议介绍

可能之前有些朋友有接触过 RS-232 协议，为了照顾尚未接触过串口协议的朋友，Kevin 还是打算先花点篇幅介绍下 RS-232 协议，为本讲的后续内容先打下基础。



图一 RS-232 协议示意图

图一是一个不“完整” RS232 协议时序图，我们以第一讲中的那个演示为例。

当 PC 机未给 FPGA 通过串口发送数据时，串口的发送端处于空闲状态，而串口发送端是以高电平来表示空闲状态，也就是说，当串口未发送数据时，其发送端是一直处于高电平。

当 PC 端需要开始发送数据时，首先需要给一个起始位来表示从空闲状态转变为忙碌状态。起始位发送完后，接着就是发送一个字节数据的最低位，然后依次发送直至发送完最高位。

一个完整的 RS232 协议，在发送完数据的最高位之后，还有 1bit 的校验位。但在本套教程中，我们未使用校验位，所以在发送完数据最高位之后，直接给了停止位。

好了，RS232 协议还是比较简单的，我们就先介绍到这。

二、串口接收模块时序设计

在讲解设计思路之前，先说一下几个参数，串口的波特率为 9600，FPGA 使用的系统时钟为 50MHz。

在了解了 RS232 的协议之后，怎么来设计我们的这个串口接收模块呢？首先第一点大家要明确，我们来检测串口上的数据，肯定是在每一位的最中间进行的，这样才能保证检测到的串口数据是在稳定之后的。

既然这样，那我们是不是可以产生一个计数器，这个计数器的计数范围就是串口数据 1bit 所占用的时间，然后在该计数器计到最大值的一半时，进行检测串口上的数据。OK 了，想到这一点接下来就好办了。

对于串口接收模块的时序，如图 2 所示。

UART接收模块

 


图 2 串口接收模块时序图

对于串口的收发模块设计，Kevin 以前也写过一篇文章专门对其进行介绍，只是当时的那篇文章只是单独介绍串口的，不像现在这样弄成了一个系列教程中的一部分。

好了，言归正传，我们还是进入到介绍串口接收模块时序的这个话题上来。

① rx 表示 PC 端的串口发送端（对于 FPGA 端，为串口的接收端），在串口空闲状态时，rx 一直处于高电平。若 PC 端需要通过串口发送数据，则需要将 rx 从高拉低，表示串口发送的起始位，接着依次发送 8bit 的数据（最低位优先），发送完最后 1bit 数据后，rx 保持高电平（无校验位）；

② 由于 PC 端与 FPGA 端处于两个时钟域，所以在 FPGA 端需要进行跨时钟域处理，即对 rx 进行打两拍处理（rx_t, rx_tt），rx_ttt 是 rx 的 3 级寄存器；

③ rx_flag 是串口处于接收状态的标志信号，rx_flag 拉高的条件是 rx 从空闲状态发送起始位的下降沿，拉低条件是接收完一帧串口数据（8bit）；

④ baud_cnt 为波特率计数器，FPGA 使用时钟为 50MHz，所以串口发送 1bit 的数据占用的时钟周期为： $(1/9600) \times 109 \div 20 \approx 5208$ ，该计数器自加的条件为 rx_flag 为高，当计数满 5207 时，自动清零；

⑤ bit_flag 为检测 rx 上串口数据的标志信号，只有当 baud_cnt 计数到 2603 时，bit_flag 才会拉高。选在 baud_cnt 计数器的中间值来检测串口数据，是为提高检测数据的可靠性；

⑥ bit_cnt 为已接收一帧串口数据的 bit 数，其自加条件为 bit_flag，当计数到 8，即表示接收完一帧数据后清零；

⑦ rx_data 是接收串口数据的寄存器，位宽为 8，该寄存器使用了位拼接操作，其目的是对接收到的串口数据进行移位，将接收到的 1bit 数据构造成 8bit 的数据，也可以理解成串转并的一个操作；

⑧ po_flag 为接收完一帧串口数据的标志信号，用于提供给外部模块检测接收到的串口数据，即 rx_data 寄存器的值。

三、串口接收模块代码编写

好了，串口接收模块的思路讲清楚了，那我们就可以根据设计好的时序图来编写代码了。

根据时序图，写出来的代码如下（建议大家先尝试自己把代码写出来，对于代码，在这不作解释，可以对照着配套视频教程进行学习）：

```
// *****  
  
// Project Name :  
// Author      : Kevin  
// Email       : deng.kanwen@163.com  
// Creat Time  : 2016/8/29 14:18:53  
// File Name   :  
// Module Name : uart_rx  
// Called By   :  
// Abstract    :  
//  
// Copyright(c) 2016, OpenSoc Studio..  
// All Rights Reserved  
//  
// *****
```

```

// Modification History:
// 1. initial
//*****
// *****
// MODULE DEFINITION
// *****

//`define SIM

module uart_rx(
    // system signals
    input          sclk          ,
    input          s_rst_n       ,
    // UART Interface
    input          rs232_rx      ,
    // others
    output reg     [ 7:0] rx_data ,
    output reg     po_flag
);

//=====\
// ***** Define Parameter and Internal Signals *****
//=====/

`ifndef SIM
localparam    BAUD_END    =    5207          ;
`else
localparam    BAUD_END    =    56            ;
`endif
localparam    BAUD_M      =    BAUD_END/2 - 1  ;
localparam    BIT_END     =    8              ;

reg           rx_r1        ;
reg           rx_r2        ;
reg           rx_r3        ;
reg           rx_flag      ;
reg    [12:0] baud_cnt      ;
reg           bit_flag     ;
reg    [ 3:0] bit_cnt       ;

```

```
    wire rx_neg ;

//=====
// ***** Main Code *****
//=====

    assign rx_neg = ~rx_r2 & rx_r3;

    always @(posedge sclk) begin
        rx_r1 <= rs232_rx;
        rx_r2 <= rx_r1;
        rx_r3 <= rx_r2;
    end

    always @(posedge sclk or negedge s_rst_n) begin
        if(s_rst_n == 1'b0)
            rx_flag <= 1'b0;
        else if(rx_neg == 1'b1)
            rx_flag <= 1'b1;
        else if(bit_cnt == 'd0 && baud_cnt == BAUD_END)
            rx_flag <= 1'b0;
    end

    always @(posedge sclk or negedge s_rst_n) begin
        if(s_rst_n == 1'b0)
            baud_cnt <= 'd0;
        else if(baud_cnt == BAUD_END)
            baud_cnt <= 'd0;
        else if(rx_flag == 1'b1)
            baud_cnt <= baud_cnt + 1'b1;
        else
            baud_cnt <= 'd0;
    end

    always @(posedge sclk or negedge s_rst_n) begin
        if(s_rst_n == 1'b0)
            bit_flag <= 1'b0;
        else if(baud_cnt == BAUD_M)
```

```
        bit_flag      <=      1'b1;

    else

        bit_flag      <=      1'b0;

    end

always @(posedge sclk or negedge s_rst_n) begin
    if(s_rst_n == 1'b0)
        bit_cnt <=      'd0;
    else if(bit_flag == 1'b1 && bit_cnt == BIT_END)
        bit_cnt <=      'd0;
    else if(bit_flag == 1'b1)
        bit_cnt <=      bit_cnt + 1'b1;
    end

always @(posedge sclk or negedge s_rst_n) begin
    if(s_rst_n == 1'b0)
        rx_data <=      'd0;
    else if(bit_flag == 1'b1 && bit_cnt >= 'd1)
        rx_data <=      {rx_r2, rx_data[7:1]};
    end

always @(posedge sclk or negedge s_rst_n) begin
    if(s_rst_n == 1'b0)
        po_flag <=      1'b0;
    else if(bit_cnt == BIT_END && bit_flag == 1'b1)
        po_flag <=      1'b1;
    else
        po_flag <=      1'b0;
    end

endmodule
```

四、串口接收模块仿真验证

好了，串口接收模块的代码已经写好了，那如何利用 Modelsim 对这个模块进行仿真呢，如何来编写 TestBench 文件呢？

大家需要想清楚一点，我们仿真的意义是？仿真就是需要来验证设计模块的正确性，而在 TestBench 文件中就需要产生被仿真模块所需要的信号。**既然这是一个串口的接收模块，那我们就必须要产生一个串口发送的时序来验证这个模块。**

TestBench 文件源代码如下：

```
`timescale      1ns/1ns

module  tb_uart_rx;

    reg          sclk;
    reg          s_rst_n;
    reg          rs232_tx;
    wire          po_flag;
    wire  [ 7:0]  rx_data;
    reg  [ 7:0]  mem_a[3:0];

    initial begin
        sclk      =      1;
        s_rst_n <=      0;
        rs232_tx<=      1;
        #100
        s_rst_n <=      1;
        #100
        tx_byte();
    end

    always #5      sclk      =      ~sclk;

    initial $readmemh("./tx_data.txt", mem_a);

    task      tx_byte();
        integer i;
```

```

        for(i=0; i<4; i=i+1) begin
            tx_bit(mem_a[i]);
        end
    endtask

    task    tx_bit(
        input    [ 7:0]  data
    );
        integer i;
        for(i=0; i<10; i=i+1) begin
            case(i)
                0:    rs232_tx    <=    1'b0;
                1:    rs232_tx    <=    data[0];
                2:    rs232_tx    <=    data[1];
                3:    rs232_tx    <=    data[2];
                4:    rs232_tx    <=    data[3];
                5:    rs232_tx    <=    data[4];
                6:    rs232_tx    <=    data[5];
                7:    rs232_tx    <=    data[6];
                8:    rs232_tx    <=    data[7];
                9:    rs232_tx    <=    1'b1;

            endcase
            #560;
        end
    endtask

    uart_rx    uart_rx_inst(
        // system signals
        .sclk                (sclk                ),
        .s_rst_n              (s_rst_n              ),
        // UART Interface
        .rs232_rx              (rs232_tx              ),
        // others
        .rx_data                (rx_data                ),
        .po_flag                (po_flag                )
    );

endmodule

```


当然，对于在 TB 文件中产生串口发送的时序，还有很多种方法，Kevin 在这只是给大家提供这样的一种思路而已。

```
initial $readmemh("./tx_data.txt", mem_a);
```

可能代码中这一句大家见得比较少，这是读取外部 txt 文件中的十六进制数据，并将其作为存储器 mem_a（数组）的值。

对于仿真模块的详细解释，建议大家观看由【开源骚客】录制的本套教程的第二讲内容。

好了，仿真文件写好之后，大家就赶紧启动 Modelsim 进行仿真吧。

Kevin 就不对仿真的操作进行详细的介绍了。

特别提醒 #1

- a. 发烧友课堂在线观看地址: <http://t.elecfans.com/1418.html>
- b. 百度网盘下载地址: <http://pan.baidu.com/s/1o88h0Ps> 密码: t9qg
- c. 开源骚客 FPGA 交流群: 312109973

特别提醒 #2

【开源骚客（微信号：OpenSoc）】公众号致力免费分享 FPGA 相关项目知识，既包括文章分享，也会包括视频教学。



扫一扫，关注开源骚客公众号

特别提醒 #3

若发现该项目代码有任何 BUG，请联系下方微信；

新手学习 FPGA 成长日记: <http://dengkanwen.com>

当然，若对该项目代码有任何不理解的地方，也可以加下方微信进行讨论。



【开源骚客公众号】创始人微信号